

E.T.S.I. Telecomunicación
Departamento de Ingeniería Electrónica

Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales (DSED)

ENUNCIADO DE LA PRACTICA I (Ejercicios 1 a 6)

versión 1.0

Angel Fernández Herrero

Adaptado para Xilinx ISE (and ISim) 12.4 (septiembre-2014)

Capítulo 1

Introducción al VHDL y a las herramientas de simulación y síntesis

Los objetivos de esta práctica, en la que se realizarán seis ejemplos sencillos, son dos:

1. Descubrir las construcciones básicas del lenguaje de descripción *hardware* VHDL.
2. Conocer y manejar las utilidades básicas de las herramientas de simulación (*ISim*) y síntesis e implementación (*ISE*).

1.1. Ejemplo 1: Lógica combinacional

Como ejemplo de especificación de lógica combinacional vamos a realizar un circuito muy sencillo: un multiplexor de 2 señales (**a**, **b**) a una (**z**). Se selecciona qué entrada pasa a la salida mediante la señal (**sel**). En la figura 1.1 se representa el mismo.

 


Figura 1.1: Multiplexor 2 a 1

La **entity** correspondiente será:

```
ENTITY mi_mux IS
  PORT(a: in std_logic;
        b: in std_logic;
        sel: in std_logic;
        z: out std_logic);
END;
```

La descripción de la funcionalidad del multiplexor mediante VHDL se puede realizar a diferentes niveles de abstracción. Para ello, utilizaremos varias arquitecturas que reflejen los distintos estilos de descripción.

En primer lugar, vamos a describir el multiplexor a nivel de *flujo de datos*:

```
ARCHITECTURE dataflow OF mi_mux IS
BEGIN
  z <= a WHEN sel = '0' ELSE b;
END dataflow;
```

Todo el código que vamos a utilizar está dentro del directorio VHDL/PracticaI. En los ficheros `mux_dataflow.vhd` y `tb_mux.vhd` aparecen la descripción del multiplexor y unos estímulos que se le pueden aplicar, respectivamente. Seguiremos el convenio de llamar al fichero de estímulos (*testbench*) comenzando con el sufijo `tb_`.

1.1.1. Ejercicio 1.1

En el presente ejercicio vamos a trabajar con el simulador ISim, con objeto de familiarizarnos con su flujo de diseño y posibilidades. Comienza iniciando el entorno de desarrollo Xilinx ISE 12.4 con el icono correspondiente y observa la ventana que aparece.

Crea un nuevo proyecto mediante el botón **New Project** o la opción de menú **File** → **New Project**. Rellena el formulario que aparece indicando un nombre de proyecto, por ejemplo `mux`, y un directorio donde contenerlo. Haz click en **Next**.

En el siguiente formulario es necesario escoger el dispositivo destino para el desarrollo que se va a realizar. Rellena como se indica a continuación:

Product Category: General Purpose

Family: Spartan6

Device: XC6SLX25

Package: FTG256

Speed: -3

Después, se muestran varios parámetros sobre el sistema de desarrollo. Comprueba los siguientes valores:

Simulator: ISim

Preferred Language: VHDL

Deja los demás como están, haz click en **Next** y después en **Finish** si la información indicada es correcta.

Una vez creado el proyecto, puedes incorporar los archivos fuente con el botón derecho en el panel **Hierarchy** o mediante la opción **Project** del menú. En ambos casos, selecciona **Add Copy of Source** para copiar los ficheros al directorio del proyecto. Busca entonces la carpeta **PracticaI** y selecciona **mux_dataflow.vhd** y **tb_mux.vhd**.

En la ventana que aparece a continuación se indican las *asociaciones* de los ficheros fuente. Observa las posibilidades y elige **Simulation** para el testbench. Después, pulsa **OK**.

Ahora, encima del panel **Hierarchy**, elige **View: Simulation** y, en el desplegable que aparece debajo, observa las posibilidades y escoge **Behavioral**.

En **Hierarchy** se muestran las entidades que constituyen el proyecto en forma de jerarquía, que puede desplegarse pinchando en los signos **+**. Por otro lado, haciendo doble click en las entidades se abren en un editor sus correspondientes ficheros fuente. Hazlo ahora para familiarizarte con el código. Recuerda que en VHDL no se hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

De forma general, seleccionando con un click los objetos del panel **Hierarchy**, en **Processes** se muestran las acciones disponibles para cada uno. Pincha en el testbench y después en el **+** de **ISim Simulator**. Ahora, un doble click (o también botón derecho seguido de **Run**) en **Simulate Behavioral Model** realiza una compilación de los fuentes a simular mostrando información sobre lo que está sucediendo en el panel **Console**. Después se abre la ventana del simulador **ISim** (si se produce algún aviso del antivirus espera a que termine).

Como puedes apreciar, consta de varios paneles. En particular, el *panel de ondas* muestra de forma gráfica los cambios en señales preseleccionadas, que por defecto son todas las señales disponibles en la entidad donde se ha iniciado la simulación (el testbench). Por otro lado, el panel **Console**, similar al del ISE, proporciona información y permite también introducir comandos para accionar al simulador.

Por defecto, el **ISim** ha realizado ya una simulación de 1 us, aunque esto puede modificarse previamente en el ISE, panel **Processes**, botón derecho sobre **Simulate Behavioral Model**, y después **Process Properties**. Para ver mejor las formas de onda obtenidas pincha en el icono **Zoom to Full View**. Después, puedes arrastrar el cursor amarillo de la derecha hasta los 0 ns y pinchar en el icono **Zoom In** varias veces.

Pregunta 1.1.1 *Analiza las formas de onda. ¿Se comporta el multiplexor como esperabas?*

Cierra el **ISim** y vuelve al ISE. Edita el fichero de estímulos para comentar los **primeros estímulos** y descomentar los **segundos estímulos**. Puedes seleccionar texto con el ratón y emplear el botón derecho para comentar o descomentar grupos de líneas. También existen aceleradores de teclado para estas tareas tan habituales.

Estudia el fichero modificado para comprender lo que hace y después lanza de nuevo el simulador y emplea los iconos del panel de ondas para visualizar los primeros 100 ns.

Pregunta 1.1.2 *Comprueba que los resultados corresponden al testbench modificado. Indica cuál es el cambio más significativo respecto a la simulación anterior.*

 


Figura 1.2: Multiplexor 2 a 1: implementación estructural mediante puertas

1.1.2. Ejercicio 1.2

Una segunda aproximación para construir el multiplexor consiste en definir un conjunto de puertas básicas y utilizarlas para una descripción *estructural*. En la figura 1.2 se ve un posible circuito. La arquitectura correspondiente en VHDL se encuentra en el fichero `mux_estructural.vhd`, que emplearemos enseguida.

Vuelve al ISE (recuerda cerrar el ISim) y crea un nuevo proyecto, de nombre `mux2`, en la misma carpeta que el anterior (`mux`). Después, añade con copia el fichero `mux_estructural.vhd` desde `PracticaI`. A continuación, añade, esta vez sin copia (`Add Source`) y desde la carpeta del proyecto, porque ya está allí del ejercicio anterior, el testbench `tb_mux.vhd`. Acuérdate de cambiar su asociación a **Simulation**. Finalmente, selecciona **View: Simulation**, debajo **Behavioral**, y ejecuta una simulación (acuérdate de marcar previamente el testbench en el panel **Hierarchy**).

Pregunta 1.2.1 *Se producen errores. ¿Cuál crees que es la causa? (Cuando hay varios errores debes fijarte siempre en el primero de ellos.)*

Como hemos visto hasta ahora, en el lado izquierdo del ISE aparecen los paneles **Hierarchy** y **Processes**, para lo cual es necesario que la pestaña seleccionada debajo del último sea **Design**. Por su parte, la pestaña **Files** muestra una lista con todos los ficheros disponibles en el proyecto, en tanto que **Libraries** permite navegar por las librerías disponibles.

Por defecto se crea siempre la librería `work`, que es donde se depositan los componentes del proyecto en desarrollo. Echa un vistazo a su contenido. Sin embargo, en muchas ocasiones es conveniente agrupar componentes en librerías adicionales para facilitar el desarrollo.

Para construir la librería que necesitamos en este momento, selecciona **Project → New VHDL Library** en el menú del ISE. Aparece una ventana con dos columnas que permite introducir varias librerías a la vez. En este caso sólo necesitamos una, de modo que, en la primera fila escribe a la izquierda el nombre de la misma, `teach_logic_lib`, y a la derecha busca el directorio donde están sus ficheros fuente, `VHDL/teach_logic_lib`. Pulsa **OK**. La siguiente ventana, ya conocida, permite seleccionar asociaciones de manera individual para los ficheros de la librería. Ahora, prueba de nuevo a simular el multiplexor.

Pregunta 1.2.2 *¿Se obtiene el mismo resultado que en 1.1.2?*

 


Figura 1.3: Multiplexor 2 a 1 de 8 entradas

1.1.3. Ejercicio 1.3

Ahora vamos a describir un multiplexor 2 a 1 con entradas de 8 bits, como el de la figura 1.3. Para ello, utilizaremos los vectores de bits definidos en la librería `ieee.std_logic_1164`.

Crea un nuevo proyecto para este ejercicio, por ejemplo `mux8`. Puede estar en el mismo directorio que los anteriores. Incluye los ficheros `mux2a1_de8.vhd` y `tb_mux2a1_de8.vhd` y echa un vistazo al código de ambos. Contienen lo que se denomina descripción a nivel de *comportamiento* o *behavioral*. Simula este nuevo multiplexor.

Para ver con más claridad los resultados del panel de ondas haz click con el botón derecho del ratón en la pestaña inferior y selecciona `Float`. Después maximiza la ventana y amplía los primeros 50 ns.

Pregunta 1.3.1 ¿Qué ha cambiado en esta simulación respecto a las anteriores? Comenta las diferencias que observes.

Pregunta 1.3.2 ¿Se te ocurre cómo construir un multiplexor como éste tomando como base el multiplexor anterior de 1 bit? Escribe el código y Pruébalo en simulación.

Pregunta 1.3.3 Realiza el código y los estímulos de un multiplexor 4 a 1 de líneas de 8 bits. Haz la simulación para comprobar su funcionamiento.

1.2. Ejemplo 2: Decodificador 3 a 8

Un ejemplo un poco más complejo de lógica combinacional es un decodificador de 3 a 8, cuyo código está contenido en el fichero `decoder.vhd`.

1.2.1. Ejercicio 2.1

Volviendo al ISE, crea un proyecto nuevo, ahora en una carpeta diferente a la del multiplexor para mantener las cosas en orden. Incluye el decodificador y su testbench.

Selecciona **View: Implementation** y después **dec3to8** dentro de **Hierarchy**. Los tres cuadraditos que tiene a la izquierda la entidad señalada indican que es el *top* del diseño. El top no puede ser nunca un testbench, de modo que, si lo fuera, habríamos cometido un error al insertar los archivos fuente en el proyecto y sería necesario revisar las propiedades del testbench (botón derecho). Por otro lado, es posible cambiar la entidad designada como top señalando una nueva y empleando también el botón derecho (**Set as Top Module**).

Ejecuta el proceso **Synthesize-XST** → **Check Syntax**. El resultado obtenido debería ser correcto. Después, inicia la síntesis del diseño con doble click en **Synthesize-XST**.

Pregunta 2.1.1 *¿Qué sucede? ¿Cuál es la causa?*

Prueba a añadir como última línea dentro del CASE la siguiente:

```
WHEN others => z <= "XXXXXXXX";
```

Repite la síntesis.

Pregunta 2.1.2 *¿Es correcto ahora? No deja de ser curioso el mensaje que entrega el ISE en este caso. ¿Por qué crees que se hace esta indicación, aparentemente contradictoria respecto al error de la pregunta anterior?*

Quizá la condición errónea de la Pregunta 2.1.1 debería ser mejor advertida por el análisis sintáctico y no por la síntesis.

A continuación, realiza una simulación de comportamiento. En el panel de ondas, es posible cambiar la representación de las señales haciendo click en su nombre con el botón derecho. Por ejemplo, cambia la rotulación de la señal de entrada **sel** seleccionando **Radix** y después **Unsigned Decimal**. Así es más sencillo comprobar si el bit activado en la salida **z** es el correcto.

Pregunta 2.1.3 *¿Funciona el decodificador? Modifica los estímulos para que se prueben todos los casos posibles.*

1.2.2. Ejercicio 2.2

En este apartado vamos a sintetizar el decodificador que acabamos de simular. Para ello, selecciona **View: Implementation** en el ISE, después la entidad **dec3to8** y finalmente el proceso **Synthesize-XST**. Consulta las propiedades de este último (botón derecho) para familiarizarte con ellas. Selecciona **Speed** en **Optimization Goal**, **Normal** en **Optimization Effort** y mantén el resto de opciones por defecto. En la parte inferior se muestra **Property display level**, con valor **Standard**. Si se cambia a **Advanced** se tiene acceso a muchas propiedades más para todos los procesos del ISE. La columna **Switch Name** muestra los modificadores que deben emplearse en los comandos correspondientes cuando el ISE se emplea desde consola. Esto es útil para automatizar ejecuciones en *batch*.

Como la síntesis está recién realizada (observa el *tic* en verde o pincha con el botón derecho para comprobar que **Run** está en gris), el ISE no responde si intentas repetirla.

Para forzar su ejecución en caso necesario debes emplear la acción **ReRun**. De hecho, todos los procesos disponen de las tres acciones: **Run**, **ReRun** y **Rerun All**.

Para averiguar la función de cada una de ellas, observa la información que aparece en la barra de estado (en la parte inferior de la ventana del ISE) cuando el ratón pasa por encima. Estas opciones de ejecución hacen uso del sistema de control de dependencias entre archivos incluido en ISE, que permite minimizar el número de procesos que deben ejecutarse según qué partes del flujo de diseño están actualizadas y cuáles no.

Repite entonces si quieres la síntesis y lanza después el proceso **View RTL Schematic** para acceder a la vista estructural del diseño sintetizado. Elige la segunda opción **Start with a schematic of the top-level block** en la ventana que aparece y haz click en OK. Se muestra entonces un esquema de la entidad sintetizada. Haciendo doble click en él y mediante los iconos de zoom del menú superior (similares a los de ISim) se puede navegar por el esquemático. En el panel inferior del ISE aparece también una nueva pestaña (**View by Category**) donde es posible seleccionar componentes, pines y señales del diseño individualmente.

Pregunta 2.2.1 *Analiza el esquema circuital obtenido tras la síntesis. ¿Es lo que esperabas?*

En el panel principal del ISE, cierra la pestaña correspondiente al esquemático. Como ya se ha puesto de manifiesto varias veces, ese panel es donde se abre la edición de los fuentes que es necesario ver o modificar. Otra pestaña del mismo que resulta de interés es **Design Summary**. Habitualmente está siempre presente pero, si no fuera así, es posible volver a abrirla mediante el menú superior, con **Project → Design Summary/Reports**.

Pues bien, pincha en la pestaña **Design Summary** para visualizarla. Después, en el cuadro superior izquierdo, dentro de **Detailed Reports**, señala **Synthesis Report**. El informe mostrado en el panel proporciona información detallada sobre el proceso de síntesis, incluyendo estimaciones sobre el uso de recursos en la FPGA destino y la frecuencia alcanzable (circuitos secuenciales) o el retardo introducido (combinacionales).

Pregunta 2.2.2 *Indica los recursos empleados en la FPGA (sección Device utilization summary del informe)*

Pregunta 2.2.3 *¿Es el circuito combinacional, secuencial o de los dos tipos? Justifica la respuesta.*

Vamos a finalizar la implementación del circuito. Para ello expande **Implement Design**, lo que permite ver los tres procesos en que se divide. Haz doble click en **Place & Route** (o botón derecho y **Run**). Comprobarás como, de forma automática, previamente se ejecutan las operaciones **Translate** y **Map**.

Una vez que se ha realizado la implementación del circuito hay que efectuar la verificación final, lo que se logra mediante una simulación *post-PAR* (*Place-And-Route*) empleando el mismo testbench que en la *behavioral*

Para ello, selecciona **View: Simulation**, debajo **Post-Route**, y realiza la simulación (como siempre, acuérdate de señalar el testbench).

Pregunta 2.2.5 *¿Se comporta el decodificador igual que en 2.1.3? Explica de forma clara qué ha cambiado algo y a qué se debe.*

Para realizar la simulación post-PAR, el ISE ha generado en VHDL un modelo de nuestro diseño que incluye todos los elementos circuitales empleados en la FPGA junto con sus interconexiones. Este modelo está en el fichero `netgen/par/dec3to8_timesim.vhd`. Edítalo y echa una ojeada al código que contiene.

1.2.3. Ejercicio 2.3

Pregunta 2.3.1 *Implementa un decodificador de 4 a 16 a semejanza del descrito anteriormente. Tienes que hacer tanto la descripción de la entidad y arquitectura como su conjunto de estímulos para comprobar que funciona correctamente. Luego, realiza la simulación de comportamiento, la síntesis e implementación y, finalmente, la simulación post-PAR.*

1.3. Ejemplo 3: Lógica secuencial

Hasta ahora hemos hecho dos ejemplos muy sencillos con lógica combinacional. Para empezar con los circuitos secuenciales, vamos a ver primero cómo se especifican registros simples en VHDL. En el caso más habitual de un registro o *flip-flop* tipo D tenemos en `reg1_dataflow.vhd` una posible implementación.

Crea un proyecto en el ISE e incluye el fichero anterior junto a su correspondiente test-bench. Recuerda una vez más cambiar la asociación de este último a **Simulation**.

Abre con el editor el código del registro. Como puedes ver, su tamaño es seleccionable mediante un parámetro **generic** llamado `reg_size`.

Presta mucha atención a la arquitectura, porque en ella aparece la estructura básica que debe seguirse siempre que sea necesario especificar un elemento registrado en VHDL. Todos los elementos de un circuito que deban ser síncronos con el reloj deben ir insertados en una condición del tipo:

```
IF clk'event and clk = '1' THEN
    q <= d;
END IF;
```

De este modo se indica a la herramienta de simulación que la señal `q` debe actualizarse de manera síncrona con el flanco de subida del reloj `clk` y tomar en ese instante el valor de la señal `d`. En el caso de la síntesis, se inferirá un flip-flop tipo D con entrada `d` y salida `q`.

1.3.1. Ejercicio 3.1

Vamos a realizar una simulación del registro, pero primero modificaremos el tiempo de simulación tal como ya se describió en el Ejercicio 1.1. Para ello, selecciona `tb_regs` en **Hierarchy**, haz click con el botón derecho sobre **Simulate Behavioral Model in Processes** y después escoge **Process Properties**. Cambia **Simulation Run Time** a 800 ns.

Realiza la simulación. Puedes cambiar las señales `d_in` y `q1` para que aparezcan rotuladas en hexadecimal con la opción **Radix** (botón derecho). Así, los resultados se interpretan con más facilidad.

En `reg2_dataflow.vhd` se modifica la arquitectura, cambiando la forma de emplear la señal `rst`, pero la condición de sincronismo permanece idéntica. Incluye `reg2_dataflow.vhd` en el proyecto. Observa en el panel **Hierarchy** que se queda en paralelo con el testbench, y no colgando del mismo. Esto sucede porque ISE comprueba que la entidad correspondiente no está instanciada en el testbench. Analiza las diferencias entre las dos arquitecturas del registro.

Edita el testbench y, en primer lugar, analízalo con calma. Observa cómo se declara el COMPONENT `reg1` para luego instanciarlo más abajo con nombre `TOP1` y conectar todos sus terminales. Fíjate también en el empleo de los `generic` como medio para pasar parámetros a una entidad. Después, descomenta todas las líneas comentadas. Hacen referencia a la nueva implementación del registro, que hemos llamado `reg2`, y a sus señales asociadas. Observa entonces que aparece una nueva instancia `TOP2` colgando de `tb_regs`.

Inicia la simulación, cambia los formatos de `d_in`, `q1` y `q2` y analiza las formas de onda.

Pregunta 3.1.1 ¿Qué diferencia hay entre los comportamientos de las dos arquitecturas?

1.4. Ejemplo 4: Registro de desplazamiento

Vamos a hacer otro ejemplo con lógica secuencial. Se trata de un registro de desplazamiento de 8 bits, cuyo código se encuentra en el fichero `shift_reg.vhd`.

1.4.1. Ejercicio 4.1

Crea un proyecto en el ISE e incluye los ficheros `shift_reg.vhd` y `tb_shift_reg.vhd`. A continuación realiza una simulación *behavioral*.

Como ya hemos comprobado en numerosas ocasiones y se comentó en el Ejercicio 1.1, las señales mostradas en el panel de ondas son, por defecto, todas las disponibles en la entidad donde se ha iniciado la simulación (el testbench), pero ninguna procedente de un nivel de jerarquía inferior.

Sin embargo, cuando la simulación es de comportamiento, todas las señales del diseño están disponibles para ser visualizadas. En este caso queremos verificar la evolución de la señal `reg_int`, que es interna al registro de desplazamiento, y por tanto no se ha mostrado por defecto.

Para lograrlo, activa la pestaña **Instance and Process Name** en el panel izquierdo del ISim. Ahora, si seleccionas la entidad `tb_shift_reg`, inmediatamente aparecen en el panel anexo (**Objects**) todas las señales disponibles en esa entidad y que, lógicamente, coinciden con las mostradas en el panel de ondas.

Por otro lado, si pinchas en el triángulo situado a la izquierda de `tb_shift_reg`, se muestra un nivel de jerarquía inferior, con una lista de nombres y números. Edita el fichero

`tb_shift_reg.vhd` (puedes hacerlo en el mismo ISim) y comprueba que cada uno de ellos hace referencia a una sentencia de la arquitectura del testbench (recuerda que son concurrentes): `TOP` es el nombre de instancia del registro de desplazamiento, `clock` es el nombre del proceso que genera el reloj, y los números comenzados con `:` son los números de línea donde están situadas las sentencias de asignación que vienen a continuación.

Pues bien, selecciona `TOP` y todas sus señales internas aparecen en **Objects**, entre ellas `reg_int`. Pínchala con el botón derecho y selecciona **Add to Wave Window** para llevarla al panel de ondas. Otra posibilidad es arrastrarla directamente al panel.

Como es habitual, ISim ya ha realizado una simulación de 1000 ns, pero la gráfica de la nueva señal no aparece porque su comportamiento no ha sido recolectado por la herramienta, ya que no estaba incluida originalmente. Por ello, busca el icono **Restart** y púlsalo para reiniciar la simulación. Después, modifica a su derecha el tiempo de simulación escribiendo `4.00us` y entonces pincha en el icono **Run**. Otra opción es escribir el comando `run 4 us` en la consola del ISim.

Pregunta 4.1.1 *¿Qué hace este registro? Explica su funcionamiento y qué cometido tiene cada una de las señales de entrada y de salida. Rellena la tabla de la cabecera del fichero.*

Vamos a sintetizar el registro, pero antes, para obtener un resultado satisfactorio, es imprescindible en cualquier circuito secuencial indicar a la herramienta la máxima frecuencia de reloj prevista.

Para ello, primero elige **View: Implementation**. Entre los procesos asignados a `shift_reg` figura **User Constraints**. Expándelo y ejecuta **Create Timing Constraints**. Entonces el ISE realiza la síntesis y el *translate*, y después muestra una ventana avisando de que es necesario añadir al proyecto un fichero de restricciones (UCF). Haz click en **Yes**.

Verás que aparecen nuevas pestañas en varios paneles del ISE. Para añadir una restricción temporal al reloj de nuestro registro, observa el panel principal, en el cuadro **Unconstrained Clocks**, donde se muestra precisamente `clk`, que es el nombre del reloj de nuestro diseño. Pincha sobre él con el botón derecho y elige **Create Constraint**.

En la nueva ventana pueden modificarse numerosos parámetros del reloj. Escribe `50` en **Time** con **Units** en **ns** y deja el ciclo de trabajo como está. Esto determina una frecuencia de `20 MHz`, que también podría haberse escrito directamente (observa las unidades disponibles en **Units**). Ahora, pincha en **OK**, comprueba la restricción que se ha añadido, y después salva el trabajo realizado (icono **Save**, o en el menú **File** → **Save**, o también **Ctrl+S**) y cierra la pestaña **Timing Constraints** del panel principal.

Ahora puedes expandir la jerarquía del proyecto y verás que hay un nuevo fichero incluido, de nombre `shift_reg.ucf`. Selecciónalo y, en la ventana de procesos, expande y ejecuta **Edit Constraints (Text)**. Esto permite ver su contenido e incluso modificarlo directamente si fuera preferible.

Realiza ahora un **Place & Route** del diseño. Una vez terminado, mira el informe generado, accesible mediante la pestaña **Design Summary**, y comprueba al final del mismo que todas las restricciones se han cumplido (**All constraints were met**). Antes de ese mensaje se incluye información detallada sobre los márgenes disponibles para el reloj especificado, en particular el periodo mínimo efectivamente alcanzado (**MINPERIOD**).

En el Ejercicio 2.2 se comentó que el informe de síntesis muestra estimaciones sobre el uso de recursos en la FPGA y también sobre la frecuencia alcanzable. Sin embargo, los datos definitivos sobre frecuencia son los indicados en el informe **Post-PAR Static Timing Report**, que proporciona muchos detalles sobre la temporización obtenida para el sistema. Al final del mismo puedes consultar el periodo mínimo (que debe coincidir con el visto antes) y su traducción en frecuencia máxima.

Por su parte, los datos finales sobre empleo de recursos se obtienen en el **Map Report**. Usaremos siempre éste a partir de ahora.

Pregunta 4.1.2 *Indica el número de biestables empleados por el registro y la máxima frecuencia que puede alcanzarse con la FPGA elegida.*

1.4.2. Ejercicio 4.2

En el código de este ejemplo se ha utilizado una variable llamada `last_bit`. Realiza los cambios oportunos para convertir esa variable en señal y simula el código resultante.

Pregunta 4.2.1 *¿Funciona el registro igual que antes?*

Realiza la implementación de esta nueva versión del registro de desplazamiento.

Pregunta 4.2.2 *¿Cuántos biestables se han generado ahora? ¿Puedes explicar lo que ha sucedido (el esquemático RTL puede ayudarte)?*

1.5. Ejemplo 5: Contador

Ahora vamos a implementar un contador sencillo. Como tal, la única entrada que tiene es el reloj, y como salida genera el valor de la cuenta, de tamaño regulable mediante un parámetro `generic`.

1.5.1. Ejercicio 5.1

Crea en el ISE un proyecto para el contador, incluyendo el correspondiente fichero de estímulos. Edita este último y observa que se ha dejado sin conectar la señal de salida `q`, empleando para ello el identificador `open` disponible en VHDL. Para poder verificar la salida del contador, al simular será necesario introducir manualmente en el panel de ondas la señal `q` de la entidad UUT.

Desde el ISE, realiza una simulación *behavioral* del contador, de forma que se representen todas las señales internas del mismo. El valor de la cuenta puede verse mejor con un **Radix** de tipo **Unsigned Decimal** (botón derecho).

Pregunta 5.1.1 *¿Funciona correctamente? Establece la longitud de simulación para que se prueben todos los casos posibles. Comprueba especialmente el paso por cero.*

Vamos a sintetizar el contador. No te olvides de especificar la frecuencia de reloj (tómala del testbench) empleando **Create Timing Constraints**. Realiza después el **Implement Design** del contador.

Pregunta 5.1.2 *Comenta el resultado obtenido en cuanto a empleo de recursos en el dispositivo FPGA escogido. ¿Cuál es la máxima frecuencia con que podría funcionar el diseño?*

Intenta realizar una simulación **Post-Route**. Comprobarás que no es posible porque se produce un error. Edita el modelo de simulación `counter_timesim.vhd`, situado en la carpeta `netgen/par` (también se puede llegar a él expandiendo la jerarquía en el panel **Hierarchy**), y observa la declaración de la entidad. Compárala con la declaración original del contador.

Pregunta 5.1.3 *Relee el mensaje de error obtenido y contesta cuál de los cambios observados crees que es el origen del problema.*

Realiza en el fichero de estímulos los cambios oportunos para que la simulación pueda realizarse. Lógicamente, no tiene sentido cambiar el modelo de simulación `counter_timesim.vhd` porque ha sido generado automáticamente por la herramienta de síntesis y por tanto no solucionaría el problema.

Inicia ahora una nueva simulación post-PAR. Igual que sucedió en la simulación *behavioral*, para comprobar el funcionamiento del contador es necesario incluir en la ventana de ondas el valor de la cuenta, que no está disponible en el testbench. Sin embargo, como podrás ver, ahora el contador tiene un gran número de señales internas, generadas por la herramienta de síntesis para realizar todas las conexiones necesarias en el interior de la FPGA.

Como es difícil encontrar el valor de la cuenta dentro del modelo de simulación, tendremos que acceder a él desde el testbench. Modifica este último para eliminar el `open` y conectar una señal apropiada al terminal de cuenta. Después, repite la simulación post-PAR.

Pregunta 5.1.4 *¿Se comporta el contador igual que antes de implementar? Comenta las diferencias que observes (amplia bien algún ciclo de reloj para llegar a los detalles).*

1.5.2. Ejercicio 5.2

Vuelve el testbench a su estado original. Ahora queremos implementar un contador de 64 bits empleando el código anterior, lo que nos permitirá comprobar la utilidad de los **generic**.

Pregunta 5.2.1 *¿Qué modificarías para conseguir el nuevo contador de la forma más simple posible?*

Intenta realizar una simulación *behavioral*.

Pregunta 5.2.2 *¿Funciona el contador como esperabas? Observa el mensaje de error obtenido y da una hipótesis sobre su causa. ¿Se te ocurre una solución sencilla para el problema surgido?*

Realiza la síntesis del contador de 64 bits con el código original y con el obtenido después de los cambios realizados en la Pregunta 5.2.2. Emplea **View RTL Schematic** para ver los circuitos resultantes.

Pregunta 5.2.3 *Comenta las diferencias observadas y examina el empleo de recursos de la FPGA en ambos casos.*

1.6. Ejemplo 6: Máquinas de estados

Un ejemplo imprescindible de circuito secuencial es una máquina de estados. En este apartado vamos a realizar un circuito que controle una máquina dispensadora de billetes de metro. Como entradas tenemos las señales que se producen cuando el usuario introduce una moneda. El circuito ha de controlar una unidad que devuelve cambio y otra que dispensa el billete. Vamos a suponer:

- El diseño es síncrono, utilizando señales de reloj y reset.
- Sólo se dispensan billetes de un tipo (sencillos).
- El precio de un billete es de 70 céntimos de euro.
- La máquina sólo admite monedas de 10, 20 y 50 céntimos.

Las señales de entrada son:

- Las producidas por un sensor que detecta que se ha introducido una moneda y la clasifica: `in10`, `in20`, `in50`.
- Las de temporización: `clk` y `reset`.

Las señales de salida son:

- Las producidas por la unidad que devuelve cambio: `out10` y `out20`.
- La que activa la expedición de los billetes: `expende`.

En la Figura 1.4 se pueden ver todas estas señales en un esquema que representa la entidad del control que queremos realizar.

El funcionamiento se puede describir en VHDL mediante el código que se encuentra en el fichero `billetes.vhd`. Edítalo y observa que se emplean dos procesos, uno para la lógica combinacional y otro para la secuencial.

Como puedes ver, el código del primer proceso es una descripción de las transiciones entre estados, e incluye también la gestión de las señales de salida. Se trata de un circuito

combinacional, y como tal es necesario incluir todas sus entradas en la lista de sensibilidad. En la Figura 1.5 se ve el diagrama de transiciones correspondiente.

Completa los arcos del diagrama poniendo las entradas y salidas involucradas en cada transición. (No es necesario que entregues este resultado, puesto que no puede incluirse en un fichero de texto.)

El segundo proceso se encarga de la parte secuencial: los registros que almacenan el estado y las salidas registradas.

Este estilo de descripción corresponde a una máquina de Mealy, en la que las salidas son función tanto del estado como de las entradas. Utilizamos un proceso para representar los biestables que almacenan los estados y otro proceso para la lógica combinacional que genera el siguiente estado y las salidas a partir del estado actual y de las entradas.

1.6.1. Ejercicio 6.1

Crea con ISE un proyecto para la máquina de estados incluyendo también el fichero de estímulos `tb_billetes.vhd`. Realiza su simulación durante un tiempo de 1 us incluyendo entre las señales a representar el estado actual (`current_state`).

Pregunta 6.1.1 *¿Funciona la máquina de estados como esperabas?*

Vamos a ver qué sucede con la máquina si le cambiamos la frecuencia del reloj que la gobierna. Modifica los estímulos del reloj para que funcione primero con un período de 50 ns y luego con otro de 200 ns (siempre simétricos).

Pregunta 6.1.2 *¿Funciona adecuadamente con estas dos nuevas frecuencias? Razona cuál es la causa del problema si es que existe alguno.*

Pregunta 6.1.3 *Deja el reloj original (100 ns) y modifica los estímulos para comprobar todos los casos posibles de la máquina. Haz los cambios oportunos si la máquina falla en alguno de ellos.*

 


Figura 1.4: Control de la máquina expendedora

 


Figura 1.5: Diagrama de estados para el Ejemplo 6

1.6.2. Ejercicio 6.2

Vamos a realizar ahora la síntesis de esta máquina de estados. Recuerda que es necesario crear el fichero de restricciones con la información relativa al reloj que se empleará.

Antes de sintetizar, es posible escoger el tipo de codificación de los estados, eligiendo el más acorde a las necesidades de nuestro diseño. Las opciones se encuentran dentro del catálogo de propiedades del proceso `Synthesize-XST`, en la ficha `HDL Options` y el campo `FSM Encoding Algorithm`. Selecciona el tipo de codificación `Compact` y ejecuta (`Implement Design`).

Pregunta 6.2.1 Al ser una máquina de 8 estados, ¿cuántos biestables se necesitan como mínimo para codificarlos? Compara tu respuesta con los datos sobre el número de recursos empleados tomados del informe correspondiente y comenta el resultado. Consulta y anota también la información sobre máxima frecuencia de reloj, extraída de donde sea pertinente.

Cambia el tipo de codificación a `One-Hot` y repite la implementación.

Pregunta 6.2.2 ¿Cuántos biestables se han utilizado ahora? Indica cuál es la función de cada uno de ellos. Anota también en este caso la máxima frecuencia de reloj alcanzable.